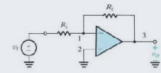



Formule elettronica - Amplificatori operazionali

Configurazione invertente




$$i_1 = i_2 = \frac{V_i - V_i}{R_i} = \frac{V_i}{R_i} \quad G = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} \quad G = \frac{-R_f/R_i}{1 + (1 + R_f/R_i)/A}$$

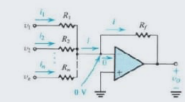Configurazione invertente con segnali multipli



$$V_o = -(\sum_{i=1}^n \frac{V_i}{R_i}) R_f = -\sum_{i=1}^n i_i R_f$$

Configurazione non invertente

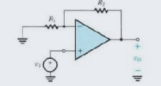


$$i_1 = i_2 = \frac{V_i}{R_i} \quad G = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i} \quad G = \frac{1 + R_f/R_i}{1 + (1 + R_f/R_i)/A}$$

Insegitore di tensione




$$R_1 = \infty \quad R_0 = 0 \quad V_o = V_i \quad G = 1$$

Amplificatore di differenza

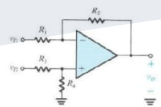


$$A_{cm} = \frac{V_o}{V_{icm}} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} + R_3 \left(1 - \frac{R_3 R_2}{R_4 R_1} \right) \quad A_d = \frac{R_2}{R_1} \quad R_{id} = 2R_1 \quad CMRR = 20 \log_{10} \left(\frac{|A_d|}{|A_{cm}|} \right)$$

Circuito integratore

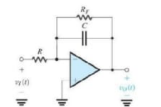

$$G(s) = \frac{-R_2/R_1}{1 + sCR_2} \quad k = \frac{R_2}{R_1} \quad \omega_c = \frac{1}{CR_2} = 2 \times \pi \times f_c$$

Circuito integratore di Miller

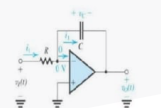


$$V_o(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_i(t) dt$$

$$V_o(t) = V_{ic} \cdot \frac{1}{RC} \int_0^t V_i(t) dt$$

$$G(s) = \frac{1}{sRC}$$


Formule elettronica - Diodi

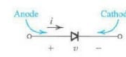


$V_{cathode} > V_{anodo} \{I < 0\} \Rightarrow$ POLARIZZAZIONE INVERSA (circuitto aperto)

$V_{cathode} < V_{anodo} \{I > 0\} \Rightarrow$ POLARIZZAZIONE DIRETTA (cortocircuito)

Modelli dei diodi

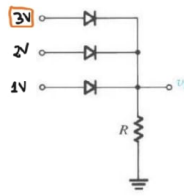


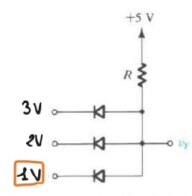Si sceglie la tensione che dia la caduta di tensione maggiore (TENSIONE MAX)




Si sceglie la tensione che dia la caduta di tensione maggiore (TENSIONE MIN)

Modello ideale

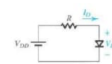

$$V_D = 0 \quad I_D = \frac{V_{DD}}{R}$$


Modello esponenziale

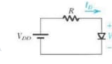

Da iterare (V_1 e $I_1 \Rightarrow$ iterazione precedente / V_2 e $I_2 \Rightarrow$ iterazione successiva)


$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} \quad V_2 = V_1 + 2,3nV_T \log(I_2/I_1)$$

Modello di piccolo segnale

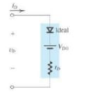

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} \quad r_d = \frac{nV_T}{I_D} \quad i_d = \frac{v_d}{r_d}$$

Diodo zenzer

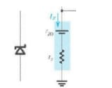

$$V_Z = V_{ZO} - r_Z I_Z \quad \Delta V = \Delta I \cdot r_Z$$

Raddrizzatore a singola semionda



$$\theta = \arcsen(V_{DO}/V_S)$$

$$PIV = V_S$$

$$V_{Odc} = \frac{V_S}{\pi} - \frac{V_{DO}}{2}$$

$$I_{picco} = \frac{V_S - V_{DO}}{R}$$

Raddrizzatore di picco



$$V_{pp} = \frac{V_1}{fCR} \quad \omega \Delta t = \sqrt{2 \frac{V_{pp}}{V_r}} \quad I_L = \frac{V_E}{R}$$

$$I_{Dmax} = I_L \left(1 + 2\pi \sqrt{2 \frac{V_{pp}}{V_r}} \right) \quad I_{Dmax} = I_L \left(1 + \pi \sqrt{2 \frac{V_{pp}}{V_r}} \right)$$

Raddrizzatore a ponte



$$V_{Seff} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \quad V_r = \frac{V_p}{2fRC} = \frac{V_p - 2V_D}{2fRC} \quad I_L = \frac{V_{Odc}}{R}$$

$$\omega \Delta t = \sqrt{2 \frac{V_r}{V_p - 2V_D}}$$

$$PIV = V_p - V_D$$

$$V_{Odc} = \left(V_p - \frac{V_r}{2} \right) - 2V_D \quad I_{Dmax} = I_L \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_p - 2V_D}{V_r}} \right)$$

$$I_{Dmax} = I_L \left(1 + \pi \sqrt{\frac{V_p - 2V_D}{V_r}} \right)$$

Formule elettronica – Transistor BJT




npn

$$\begin{aligned} \text{ZAD } V_{CE} > 0 \quad V_{BE} = 0.7V \\ \text{Saturazione } V_{CB} < 0 \quad V_{CEsat} = 0.2V \end{aligned}$$



pnp
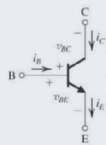
$$\begin{aligned} \text{ZAD } V_{BC} > 0 \quad V_{BE} = 0.7V \\ \text{Saturazione } V_{BC} < 0 \quad V_{ECsat} = 0.2V \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\beta}{\beta+1} & \beta &= \frac{\alpha}{\alpha-1} \\ I_C &= \alpha I_E = \beta I_B & I_B &= \frac{I_C}{\beta} = \frac{I_E}{\beta+1} \end{aligned}$$

Nel caso in cui $V_C < V_E$ in npn o $V_E < V_C$ in pnp è necessario forzare β

$$V_{Csat} = V_C + V_{CEsat} \Rightarrow I_{Csat}$$


$$\beta_{forzato} = \frac{I_{Csat}}{I_B}$$

Modello di piccolo segnale

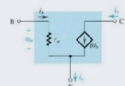

$$\begin{aligned} g_m &= \frac{I_C}{V_T} & r_\pi &= \frac{\beta}{g_m} & r_o &= \frac{V_A}{I_C} \\ A_v &= \frac{v_o}{v_i} & A_i &= \frac{i_o}{i_i} & G_v &= \frac{v_o}{v_{sig}} \end{aligned}$$

Modello emettitore comune (senza r_o)

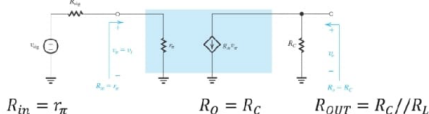


$$R_{in} = r_\pi \quad R_O = R_C \quad R_{OUT} = R_C // R_L$$

$$v_i = \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} v_{sig} \quad v_i = v_\pi$$

$$A_{v0} = -g_m R_O \quad A_v = -g_m R_{OUT} \quad A_i = -\frac{g_m v_\pi}{v_\pi / R_{in}} = -g_m R_{in}$$

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{v_i}{v_{sig}} A_v = -\frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} g_m R_{OUT}$$

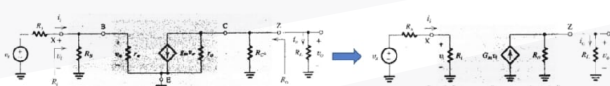Modello emettitore comune (con r_o e R_B)




$$R_{in} = R_B // R_{ib} = R_B // r_\pi \quad R_O = R_C // r_o \quad R_{OUT} = R_O // R_L$$

$$v_i = \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} v_{sig} \quad v_i = v_\pi$$

$$A_{v0} = -g_m R_O \quad A_v = -g_m R_{OUT} \quad A_i = -\frac{g_m v_\pi}{v_\pi / R_{in}} = -g_m R_{in}$$


$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{v_i}{v_{sig}} A_v = -\frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} g_m R_{OUT}$$

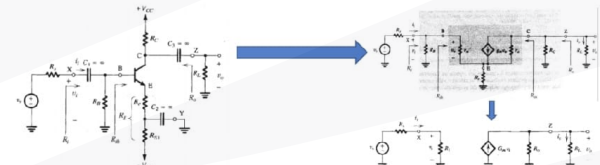Modello emettitore comune con degenerazione




$$\begin{aligned} R_{ib} &= r_\pi + (\beta+1) R_e & R_{in} &= R_B // R_{ib} & G_m &= -\frac{g_m}{1 + \beta g_m R_e} \\ R_O &= R_C // r_o & R_{OUT} &= R_O // R_L & v_i &= \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} v_{sig} = v_\pi + I_E R_e \\ A_{v0} &= G_m R_O & A_v &= G_m R_{OUT} & A_i &= G_m R_{in} & G_v &= -\beta \frac{R_{OUT}}{R_{sig} + r_\pi + (\beta+1) R_e} \end{aligned}$$

Modello base comune

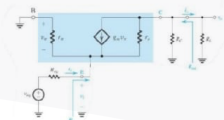


$$\begin{aligned} R_{in} &= r_e & G_m &= g_m \\ R_O &= R_C // r_o & R_{OUT} &= R_O // R_L \\ A_{v0} &= G_m R_O & A_v &= G_m R_{OUT} & A_i &= G_m R_{in} = \alpha & G_v &= \alpha \frac{R_{OUT}}{R_{sig} + r_e} \end{aligned}$$

Modello collettore comune

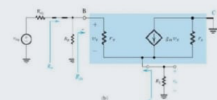


$$\begin{aligned} R_{ib} &= r_\pi + (\beta+1) R_L // r_o & R_{in} &= R_B // R_{ib} \\ R_O &= r_o & R_{OUT} &= R_O // R_L & v_i &= \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} v_{sig} = R_{in} I_B \\ A_{v0} &= \alpha \approx 1 & A_v &= \frac{(\beta+1) R_{OUT}}{R_{ib}} & G_v &= A_v \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} \end{aligned}$$

Formule elettronica – Transistor MOSFET

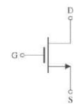


NMOS
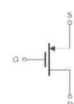
$$\begin{aligned} \text{Saturazione } v_{DS} \geq v_{OV} \\ \text{Triodo } v_{DS} < v_{OV} \\ \text{Interdizione } v_{GS} < V_T \end{aligned}$$



PMOS

$$\begin{aligned} \text{Saturazione } v_{SD} \geq |v_{OV}| \\ \text{Triodo } v_{SD} < |v_{OV}| \\ \text{Interdizione } v_{SG} < |V_T| \end{aligned}$$

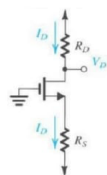

$$k'_p = \mu_p C_{ox} \quad |v_{OV}| = v_{GS} - |V_T|$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{OV}^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} (v_{OV} v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2)$$

$$k'_n = \mu_n C_{ox} \quad |v_{OV}| = v_{SG} - |V_T|$$


Saturazione

$$I_D = \frac{1}{2} k'_p \frac{W}{L} v_{OV}^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

Triodo


$$I_D = k'_p \frac{W}{L} (v_{OV} v_{SD} - \frac{1}{2} v_{SD}^2)$$

Modello di piccolo segnale

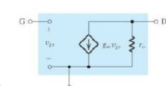


$$\begin{aligned} g_m &= \frac{2I_D}{v_{OV}} & r_o &= \frac{V_A}{I_D} \\ A_v &= \frac{v_o}{v_i} & A_i &= \frac{i_o}{i_i} & G_v &= \frac{v_o}{v_{sig}} \end{aligned}$$

Source comune

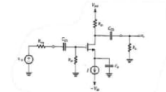

$$R_{in} = R_G \quad R_O = r_o // R_D$$

$$A_{v0} = -g_m R_O$$

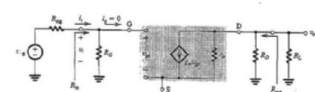

$$R_{OUT} = r_o // R_D // R_L$$

$$A_v = -g_m R_{OUT} \quad G_v = -\frac{R_G}{R_G + R_{sig}} g_m R_{OUT}$$

$$v_i = v_{sig} \frac{R_G}{R_G + R_{sig}} = v_{GS}$$

Source comune con R_S

$$R_{in} = R_G \quad R_O = r_o // R_D$$

$$R_{OUT} = r_o // R_D // R_L$$


$$v_i = v_{sig} \frac{R_G}{R_G + R_{sig}} = v_{GS}$$

$$A_{v0} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} R_O$$

$$A_v = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} R_{OUT}$$


$$G_v = -\frac{R_G}{R_G + R_{sig} + 1 + g_m R_S} g_m R_{OUT}$$

Gate comune

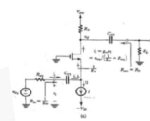

$$R_{in} = \frac{1}{g_m}$$

$$A_{v0} = g_m R_O$$

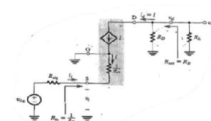


$$R_O = R_D$$

$$A_v = g_m R_{OUT}$$

$$R_{OUT} = R_D // R_L$$

$$G_v = -\frac{g_m R_{OUT}}{1 + g_m R_S}$$

Drain comune

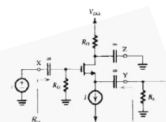

$$R_{in} = R_G$$


$$A_{v0} = \frac{1}{1 + (1/g_m) r_o}$$

$$R_O = \frac{1}{g_m} // r_o \approx \frac{1}{g_m}$$

$$A_v = A_{v0} \frac{R_L}{R_O + R_L} = \frac{R_L // r_o}{(R_L // r_o) + (1/g_m)} = G_v$$

$$R_{OUT} = R_O // R_L$$

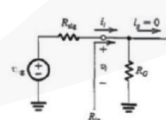Nel caso fosse presente una resistenza sul generatore R_{sig}



$$G_v = -\frac{R_G}{R_G + R_{sig}} \frac{R_L // r_o}{(R_L // r_o) + (1/g_m) + R_O}$$

